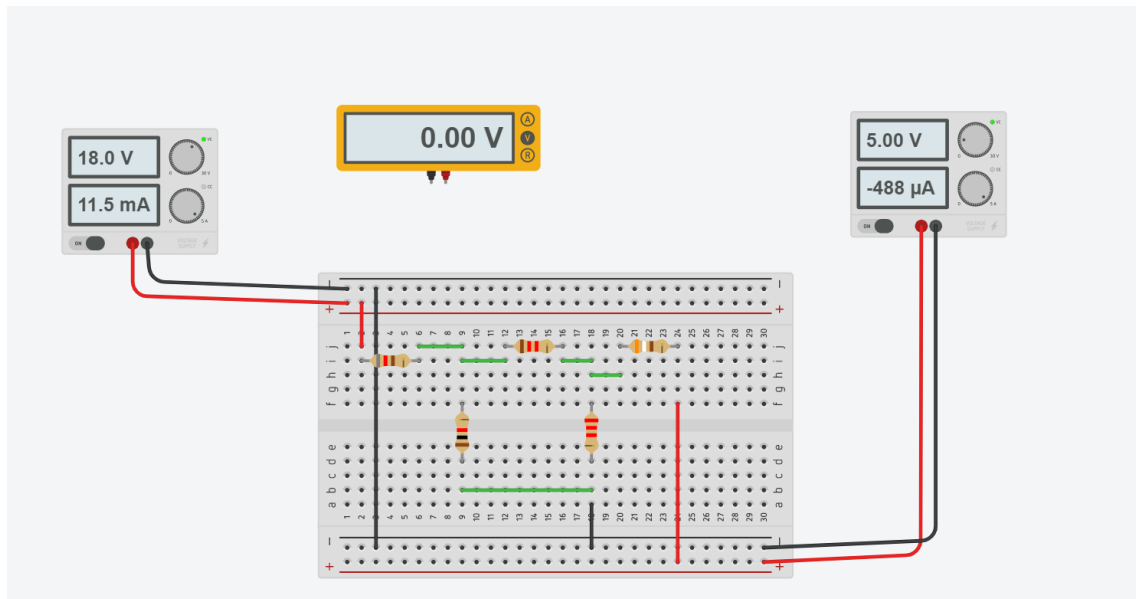


RESPUESTA A INTERROGANTES Y CALCULO DEL ERROR

Circuito



MALLA	RESULTADO ANALITICO	RESULTADO SIMULADOR
1	0,011	11,5
2	$2,817 \times 10^{-3}$	2,85
3	$4,881 \times 10^{-4}$	488